

## Karta pracy – Szeregowe i równoległe łączenie obwodów

1. Zbuduj obwód, w którym połączysz trzy żarówki **równoległe**. Narysuj go, zmierz napięcie i natężenie na każdej z żarówek.

	Żarówka1	Żarówka2	Żarówka3
Napięcie			
Natężenie			

2. Zbuduj obwód, w którym połączysz trzy żarówki **szeregowo**. Narysuj go, zmierz napięcie i natężenie na każdej z żarówek.

	Żarówka1	Żarówka2	Żarówka3
Napięcie			
Natężenie			

3. Zapisz wnioski z doświadczenia

---

---

---

---

---

---